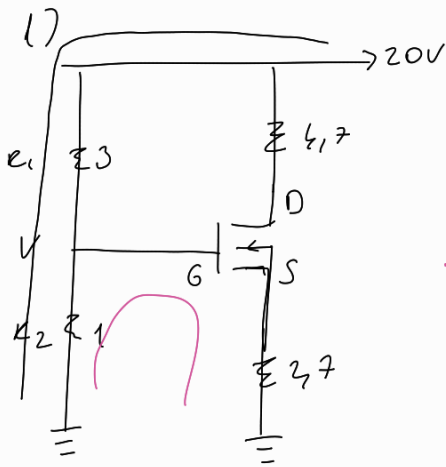


Ders Ornek



$$I_{DSS} = 10 \text{ mA}$$

$$V_P = -4 \text{ V}$$

$$I = \frac{20}{3+1} = 5 \text{ mA}$$

$$I_G = 0$$

$$-5 + V_{GS} + I_D R_S = 0$$

$$I_D = \frac{5 - V_{GS}}{12.5} = 2.57$$

$$1 + \frac{V_{GS}}{4} = \frac{4 + V_{GS}}{4}$$

$$\frac{5 - V_{GS}}{2.5} = \frac{10}{16} (16 + 8V_{GS} + V_{GS}^2)$$

$$80 - 16V_{GS} = 432 + 216V_{GS} + 27V_{GS}^2$$


$$27V_{GS}^2 + 232V_{GS} + 352 = 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-232 \pm 175.72}{27.2} = -1.96 = V_{GS}$$

$$V_S = 2.7 I_D = 5.232$$

$$20 = 6.7 + 2.7 I_D + V_{DS}$$

$$V_D = 5.486$$

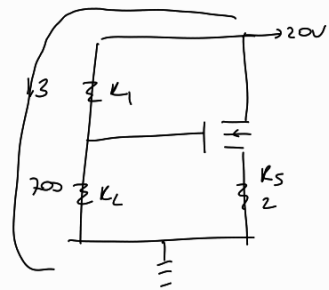

$$I_{DSS} = 10$$

$$V_P = -3 \text{ V}$$

$$I = \frac{20}{1.3+0.7} = 10 \text{ mA}$$

$$V_G = 0.7 \cdot 10 = 7 \text{ V}$$

$$V_G = V_{GS} + 2k I_D$$

$$I_D = 4.77 \text{ mA}$$


$$\frac{2 - V_{GS}}{1} = \frac{10^5}{16} (64 + 16V_{GS} + V_{GS}^2)$$

$$112 - 16V_{GS} = 320 + 80V_{GS} + 5V_{GS}^2$$

$$5V_{GS}^2 + 96V_{GS} + 208 = 0$$

$$\frac{-96 \pm 71.105}{10} = -2.49$$

Mosfet tipi getkeli

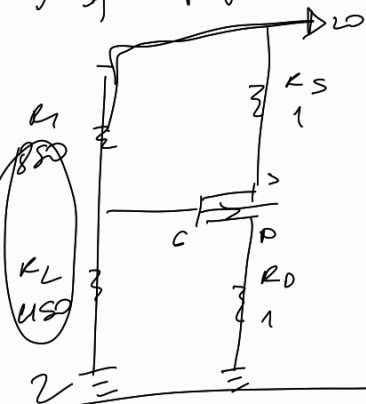

$$I_{DSS} = 8 \text{ mA}$$

$$V_P = 5 \text{ V}$$

$$I = \frac{20}{2} = 10$$

$$V_G = 11.5$$

$$V_{GS} = 11.5 - I_D R_P$$

$$\frac{11.5 - V_{GS}}{1} = \frac{8}{25} (25 - 10V_{GS} + V_{GS}^2)$$

$$281.25 - 25V_{GS} = 200 - 80V_{GS} + 8V_{GS}^2$$

$$8V_{GS}^2 - 55V_{GS} - 81.25 = 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{55 \pm 75}{16} \rightarrow 3.82$$

$$I_{DSS} = 10 \text{ mA}$$

$$V_P = -8 \text{ V}$$

$$V_S = 0$$

$$I_G = 0$$

$$V_G = -2 \text{ V}$$

$$V_{GS} = -2 \text{ V}$$

$$I_D = 10 \left(1 - \frac{-2 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2$$

$$I_D = 5.62$$

$$I_D = 2 \cdot I_D + V_{DS}$$

$$V_{DS} = 4.76$$

$$V_D = 4.76$$

