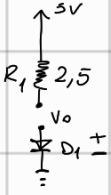


# Diyot Çözümü Sorular

1)




$D_1$  diyotu idealken  $V_o = ?$

$V_o = 0$  kısa devre  
 $V_{R1} + V_{D1} = 5$   
 $0 \text{ akım}$  geçmiyor  
 $V_o = 0$

ideal old. için kısa devre yaptık  
 $V_o = 0$

Diyot silisyum olsaydı  $V_o = 0,7V$  olurdu

2)

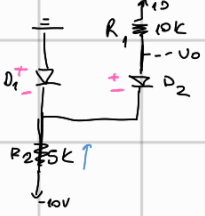

Diyot akımlarını bul.

$$-10 = V_{R1} - V_{D1}$$

$$20 = i \cdot 15k$$

$$i = \frac{20}{15k} A$$

$$V_{R2} = 5k \cdot \frac{20}{15k}$$

$$V_{R2} = \frac{20}{3}$$

$$-10 + \frac{20}{3} = -V_{D1}$$

$$V_{D1} = \frac{10}{3}$$



$$10 = V_{R1} + V_{D2}$$

$$V_{D2} = 10 \geq 0$$

$D_2$  iletimde

$V_o$  toprağa bağlı olduğu için direkt  $V_o = 0$  deriz

$$i_{D1} = i_1 - i_{D2} = 1mA$$

3)



$$-5 + V_{R1} - V_{D1} = 0$$

$$V_{D1} = -5 < 0$$


Diyot tıkalı  
 Diyot tıkanmadıkten  $i = 0$

$$V_{D1} = 5$$

diğer yinde  $V_o$  iletimde

$$\frac{5}{1k} = 5mA = i_D$$

4)

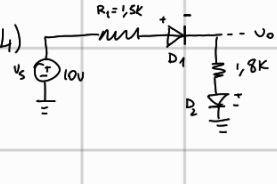

$$-10 + V_{R1} + V_{D1} + V_{R2} = 0$$

$$V_{D1} = 10 > 0 \text{ iletimde}$$

$$-10 + V_{R1} + V_{R2} + V_{D2} = 0$$


$$V_{D2} = 10 > 0 \text{ iletimde}$$

$$10 = i(1,8k + 1,5k)$$

$$i = \frac{10}{3,3k}$$

$$V_o = \frac{10}{3,3k} \cdot 1,8k = \frac{18}{3,3} V_{11}$$

toprakla  $V_o$  arasına bak

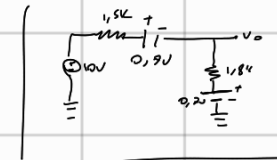

Diyotlar yerine 0,7V bağladık  
 $10V - 2(0,7)V = 8,6$

$$V = i \cdot R$$


$$8,6 = i \cdot (3,3k)$$

$$i = \frac{8,6}{3,3k} A$$


$$V_o = 1,8 \cdot \frac{8,6}{3,3k} + 0,7$$

Silisyum diyotu olsaydı böyle hesaplardık.

5)

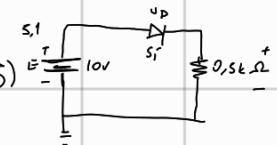

Si 0,7V için yerine 0,7V koy

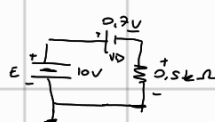

$$V_D = 0,7V$$



$$i_D = \frac{9,3}{500} A$$

$$10 - 0,7$$

$$V_R = i \cdot R$$

$$= \frac{9,3}{500} \cdot 500 = 9,3V$$

5.2)

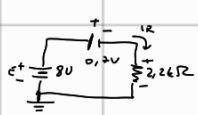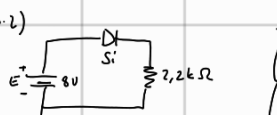


$$V_D = 0,7V$$

$$i_D = \frac{7,3V}{2,2k} A$$


$$8V - 0,7V = 7,3V$$

$$V_R = 7,3V$$

6)

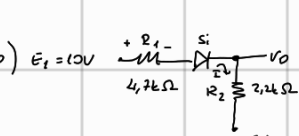

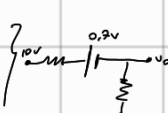$V_1 + V_{D1} + V_{R2} = 15$   
 bağlanış - bitiş = aradaki bütün toprak  
 iletimde mi tıkanma mı old. anlamak için  
 akış diyip  $V_1, V_2 = 0$  diyoruz.



$$15 = i \cdot 4,7k + 0,7 + i \cdot 2,2k$$


$$i = \frac{14,3}{6,9k} A$$

$$V_2 = i \cdot 2,2k = \frac{14,3}{6,9k} \cdot 2,2k$$

$$V_1 = i \cdot 4,7k = \frac{14,3}{6,9k} \cdot 4,7k$$

$$V_o + 5 = V_2$$

$$V_o = V_2 - 5V$$

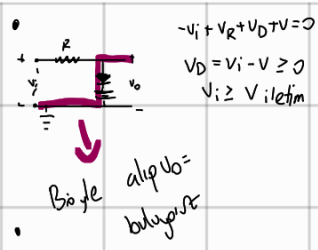

$v_o = v$   
 tıkanma  $v_o = v_i$   
 ↓  
 tıkanmada R  
 üstünden akım geçmiyor  
 bu yüzden R almadık

