

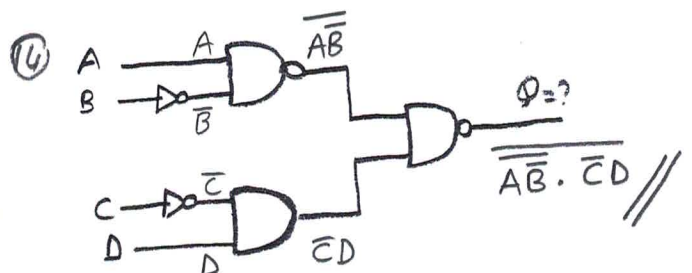
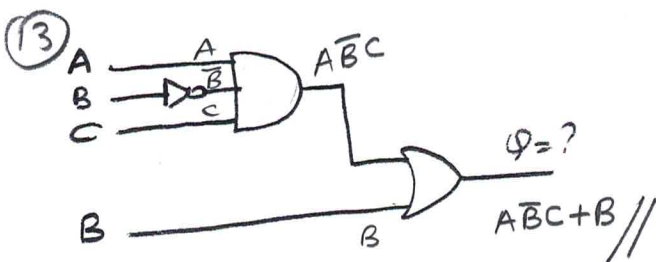
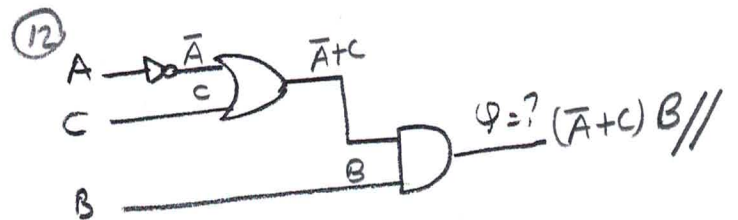
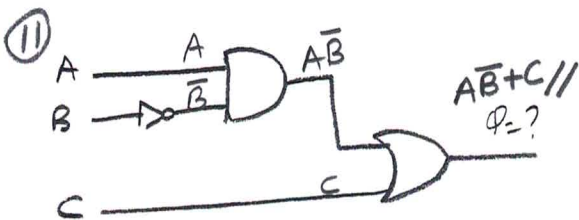
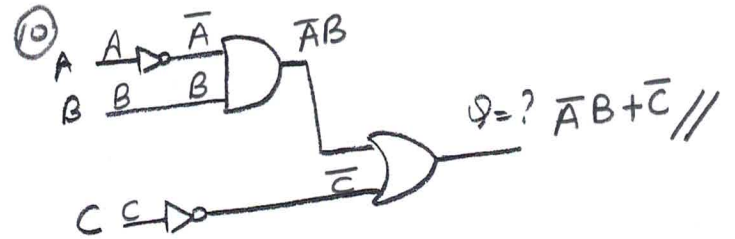
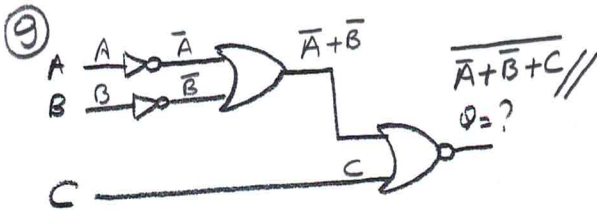
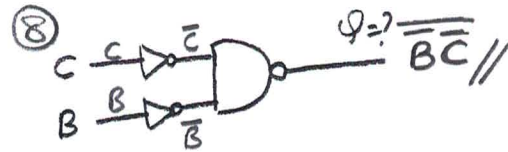
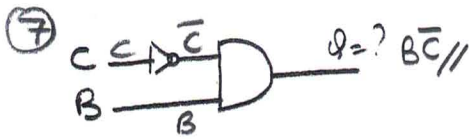
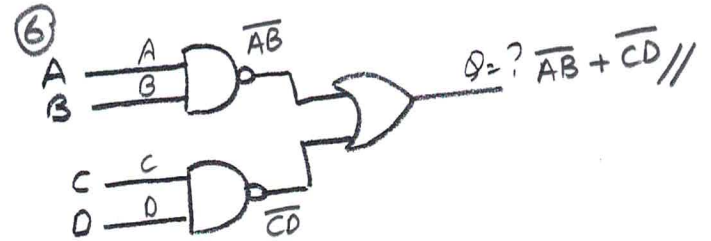
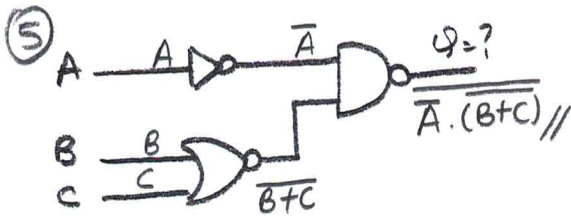
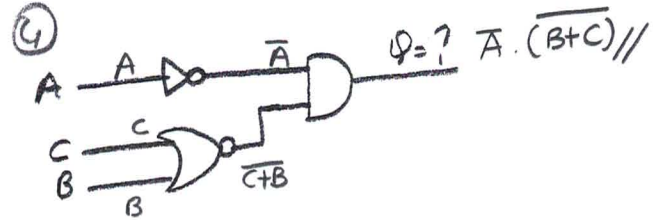
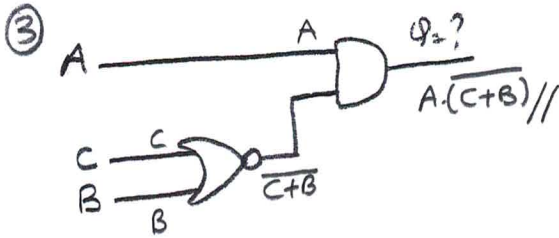
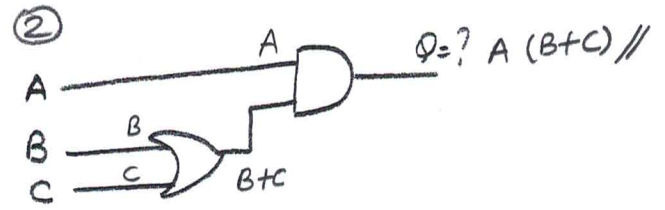
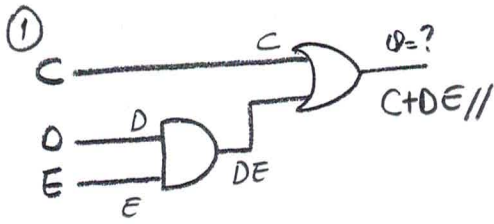
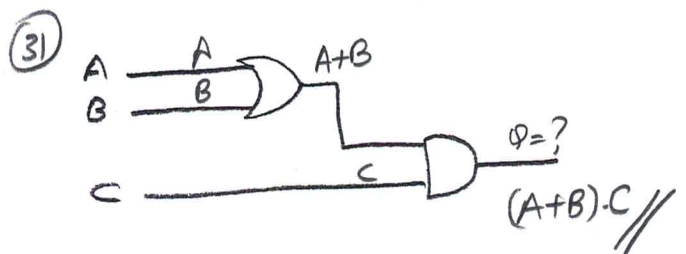
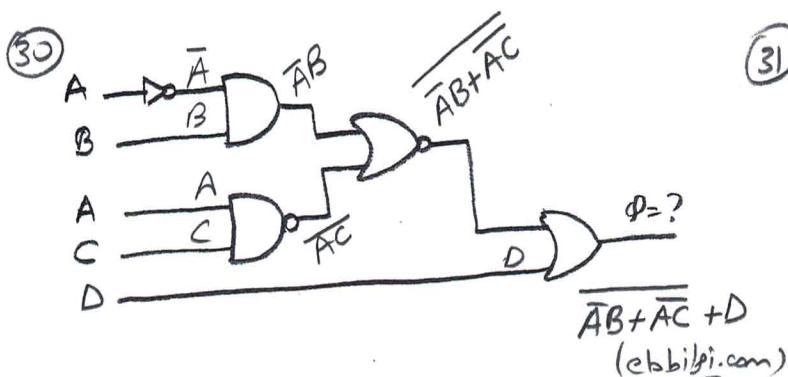
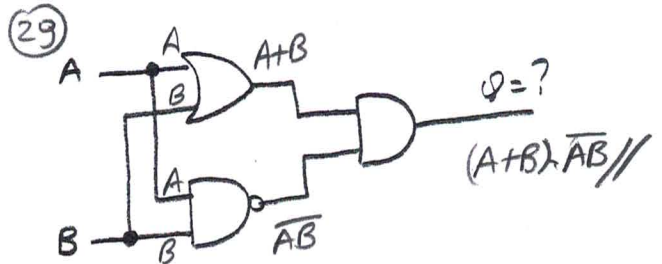
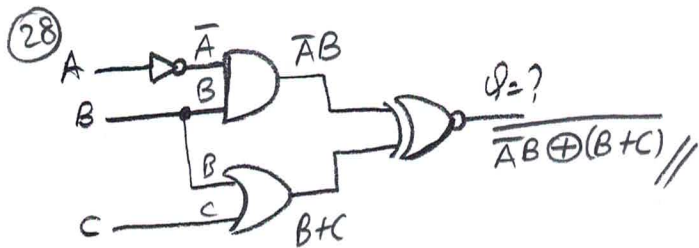
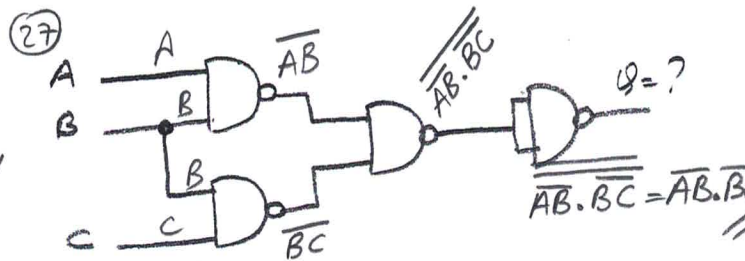
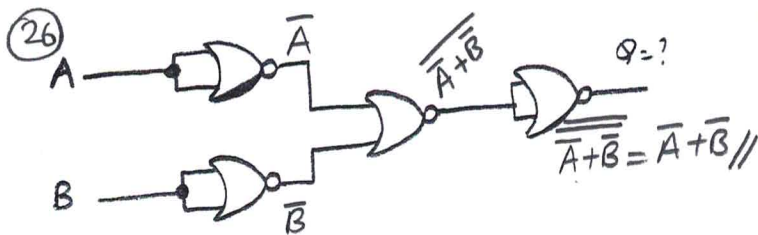
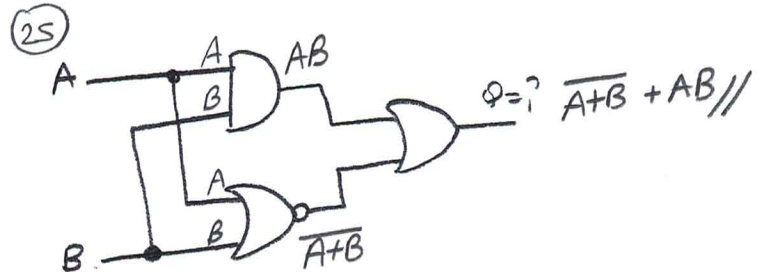
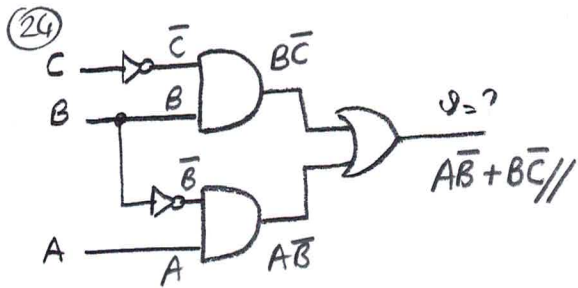
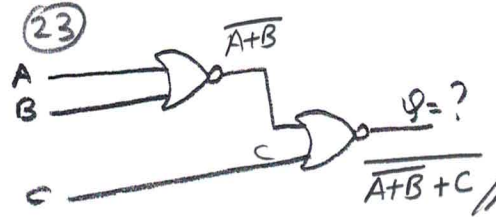
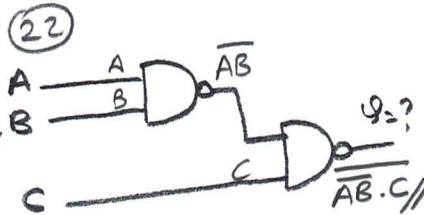
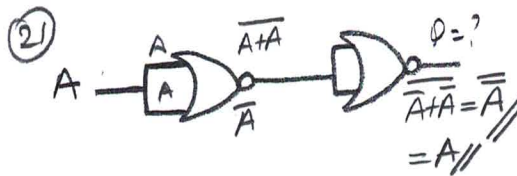
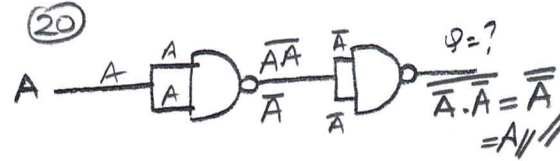
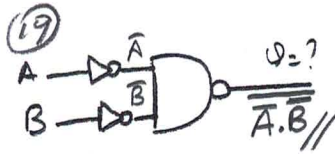
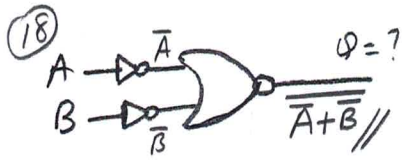
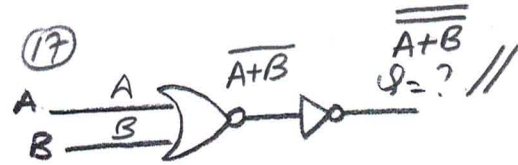














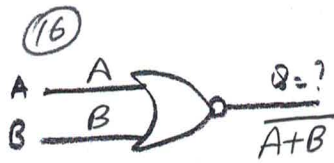
Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini çıkartınız.



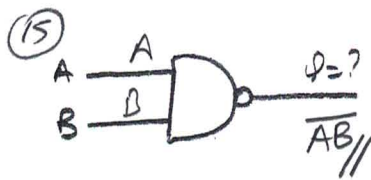Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini çıkartınız.



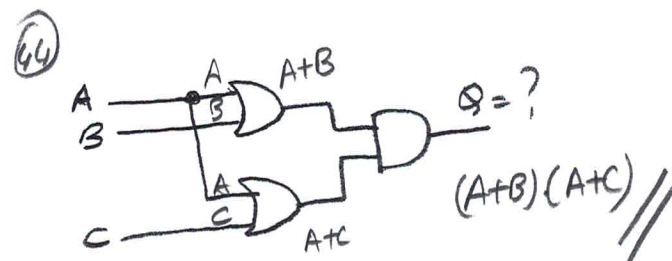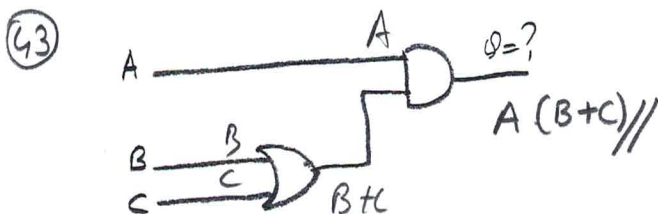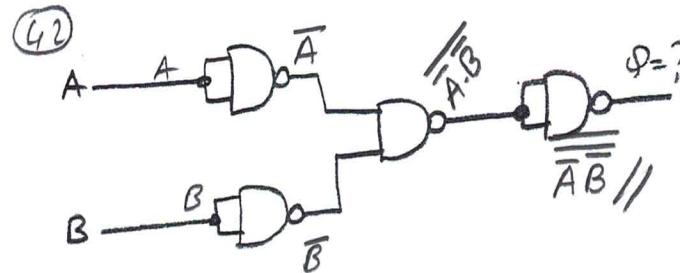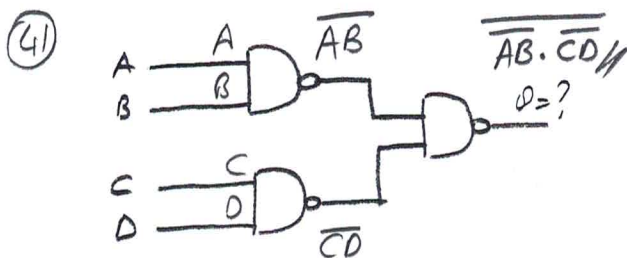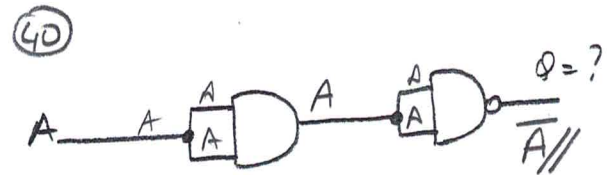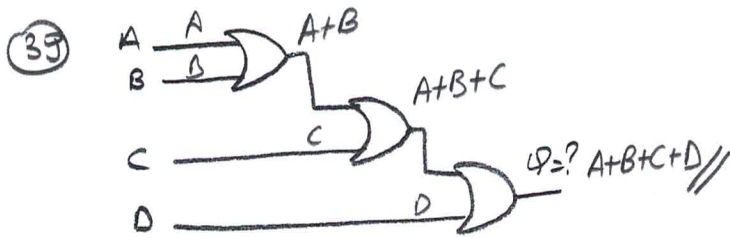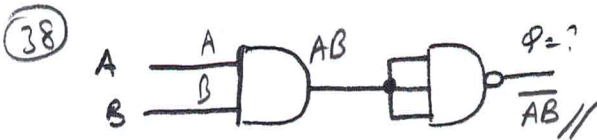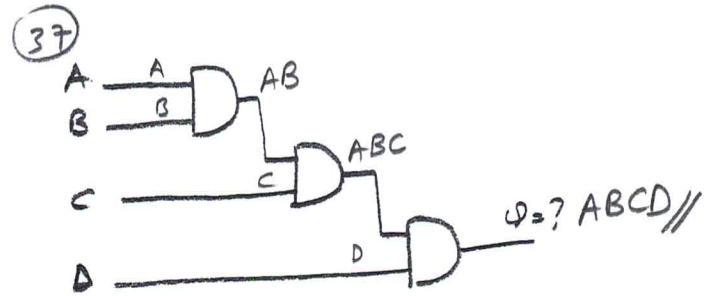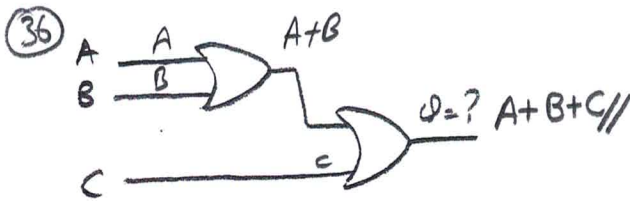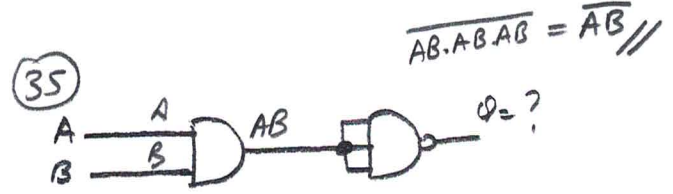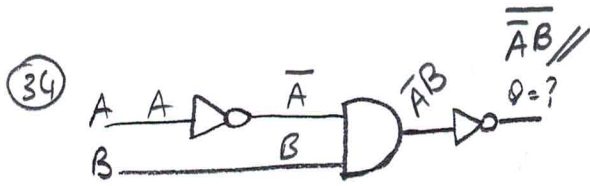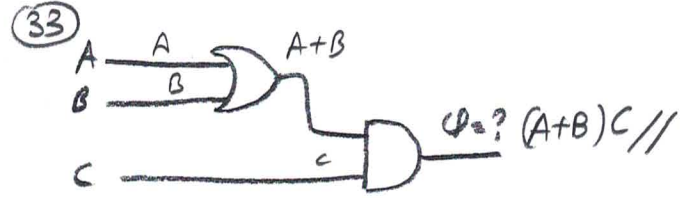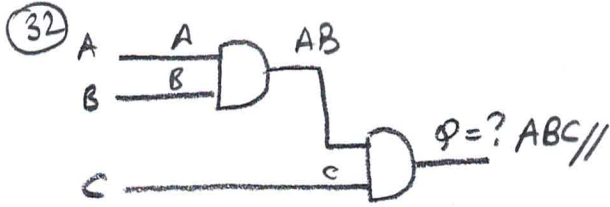
Aşağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz






Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini bulunuz.


45

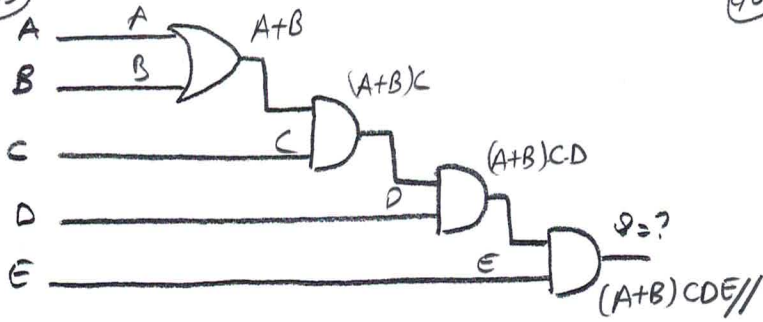


46

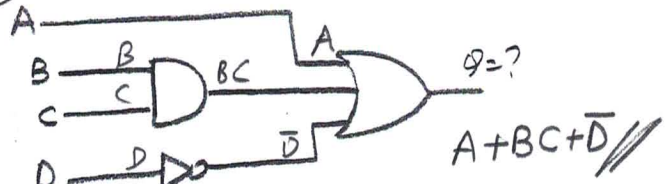


47

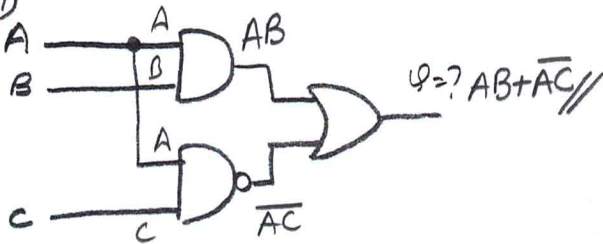


48

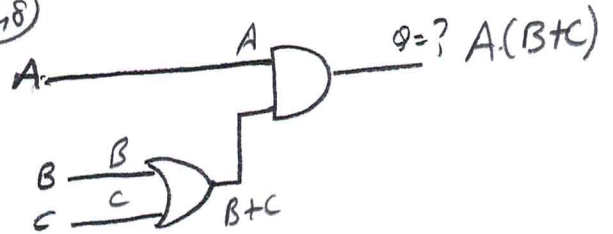


49

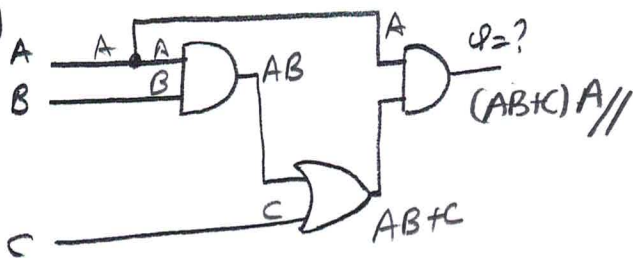


50

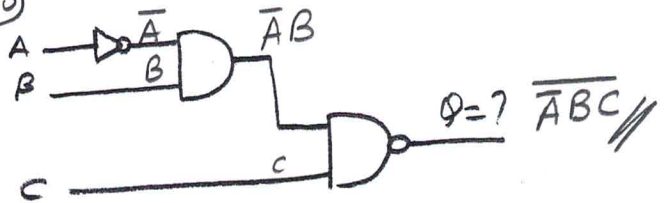


51

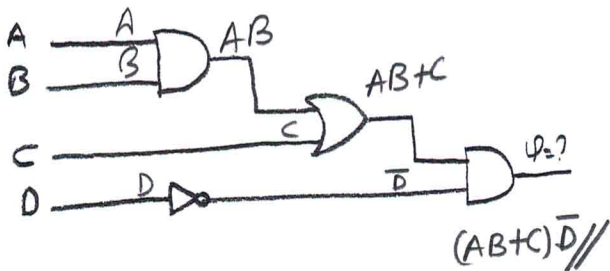


52

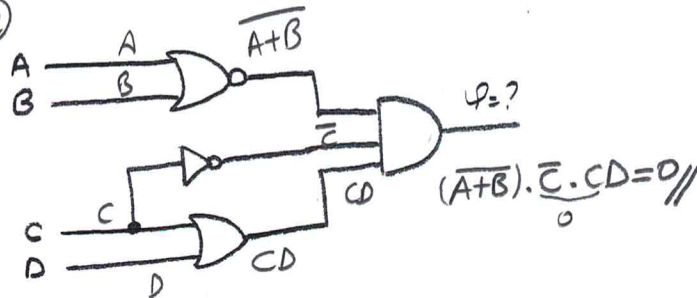


53

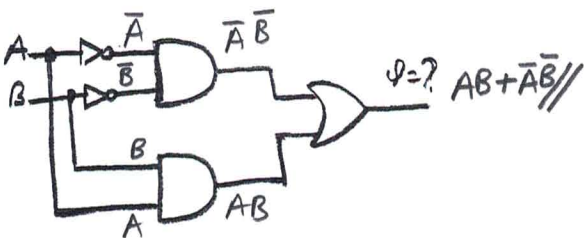











54

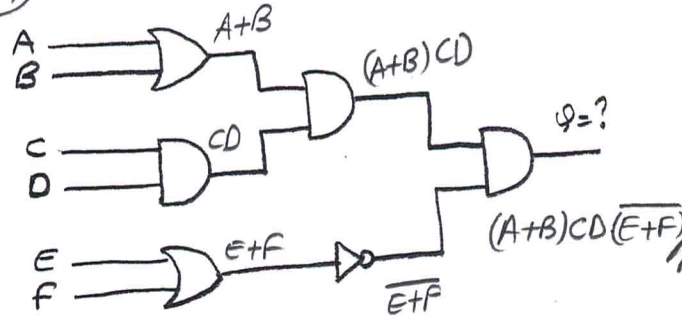

55

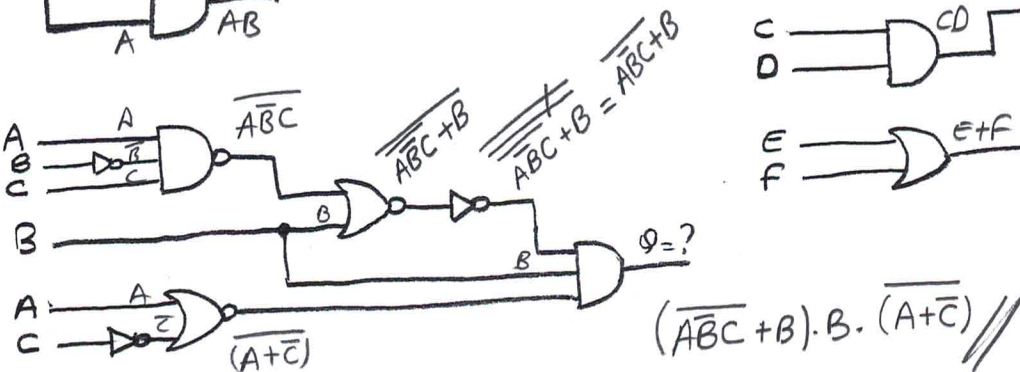


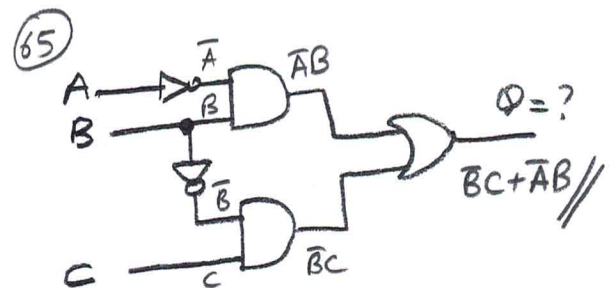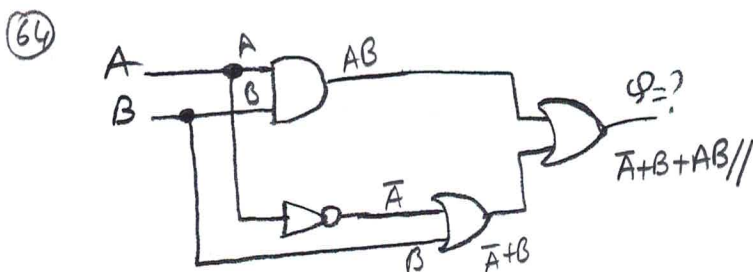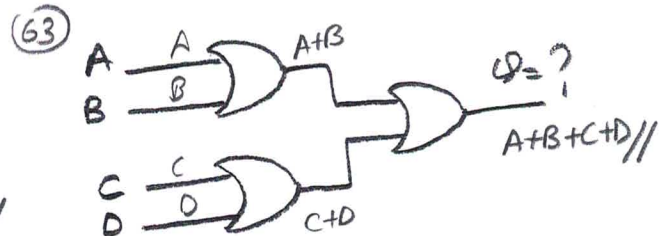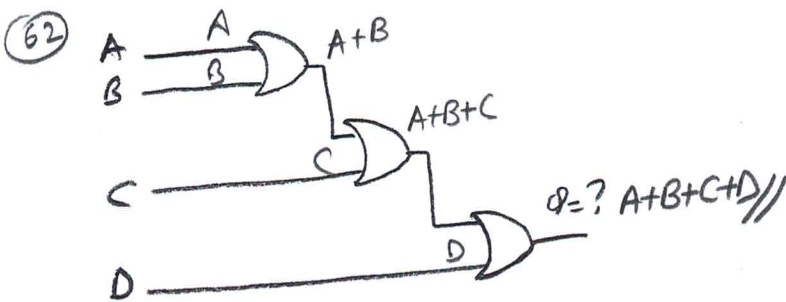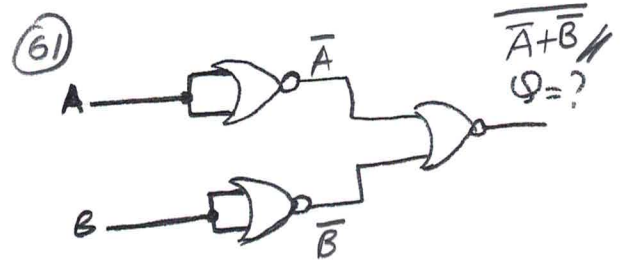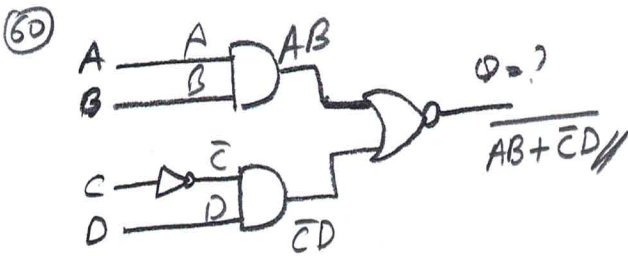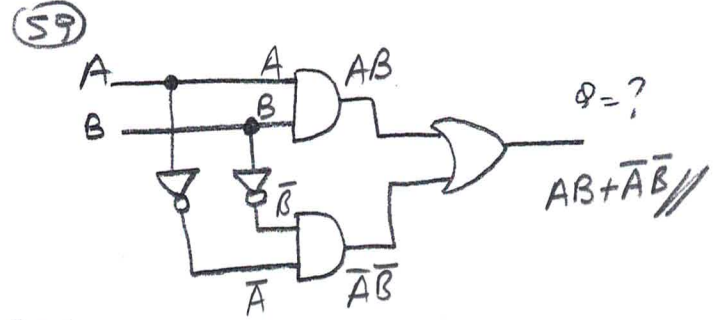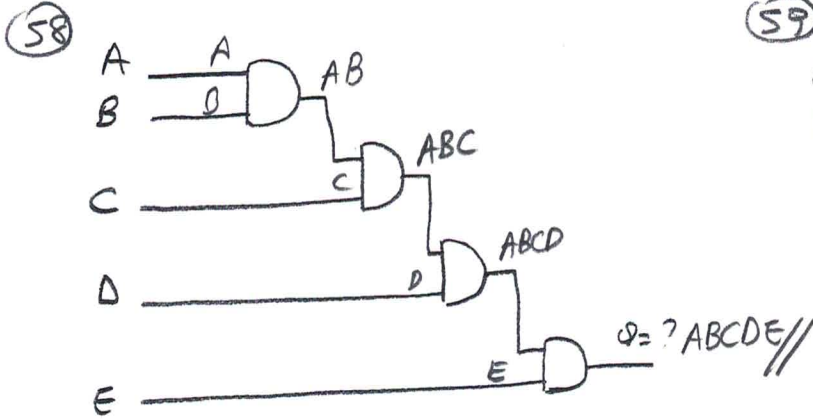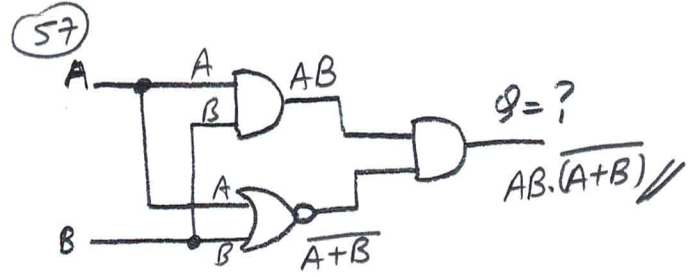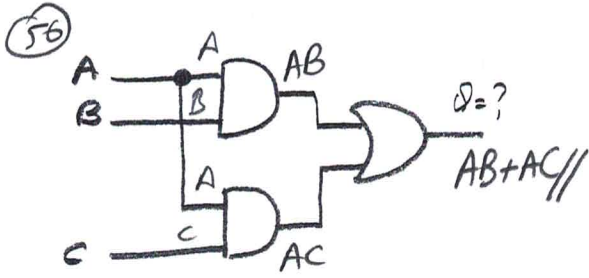Aşağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadesini bulunuz.




Aşağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz.


66

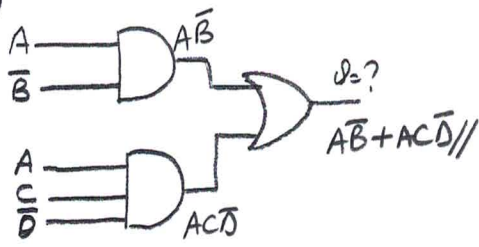


67

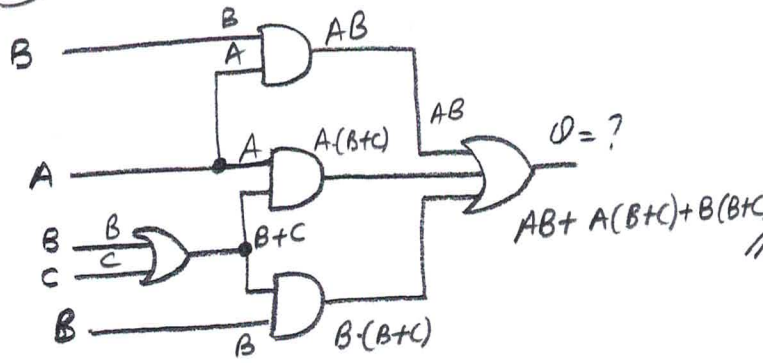


68

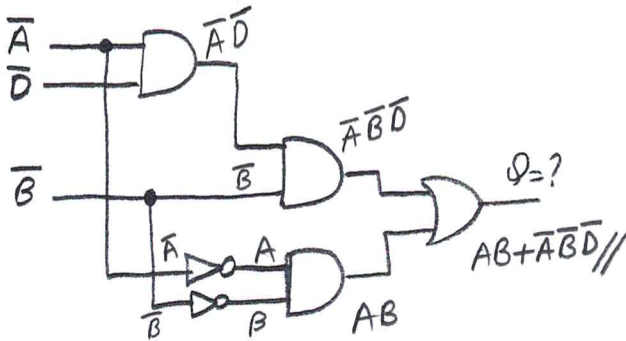


69

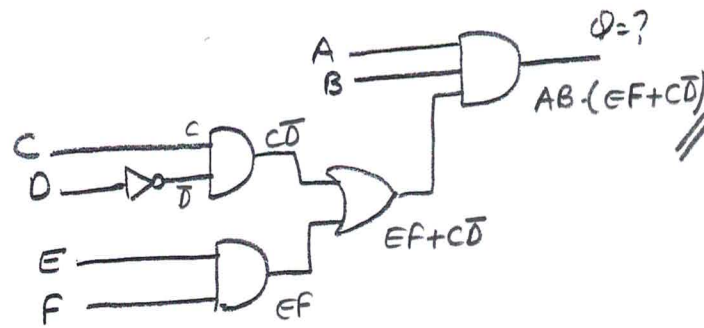


70

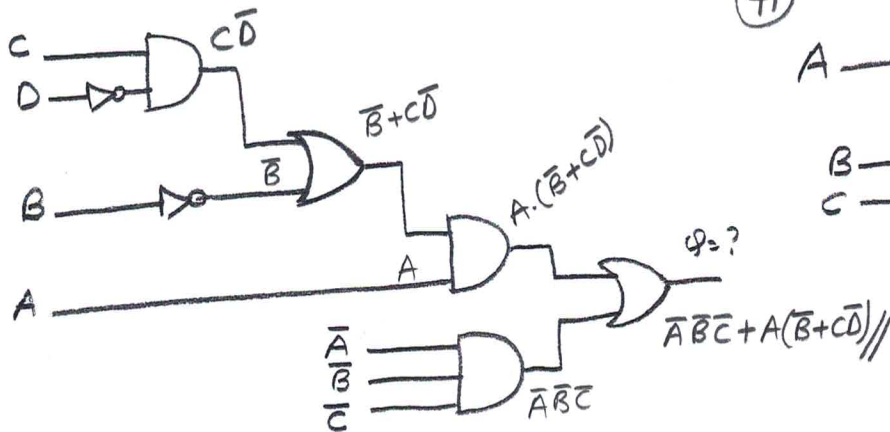


71

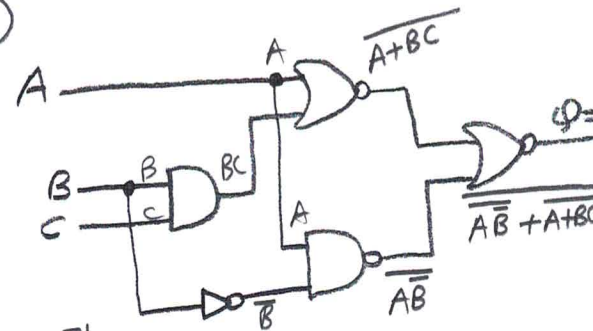

72

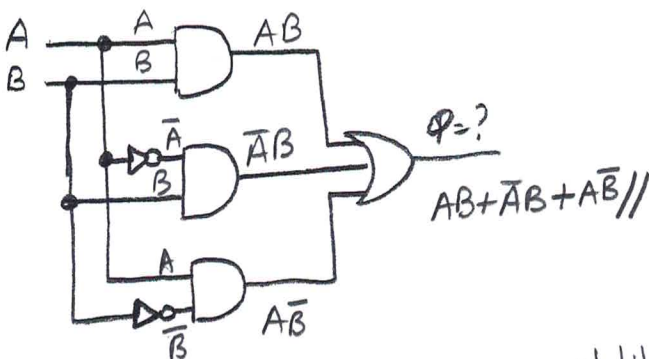


73

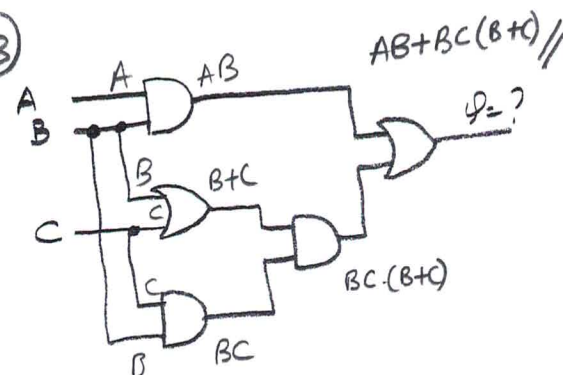




Asagidaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz.


74

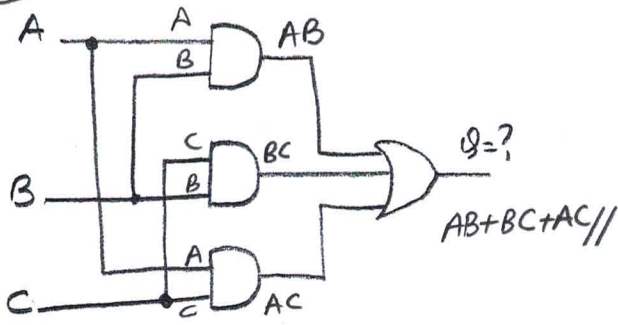


75

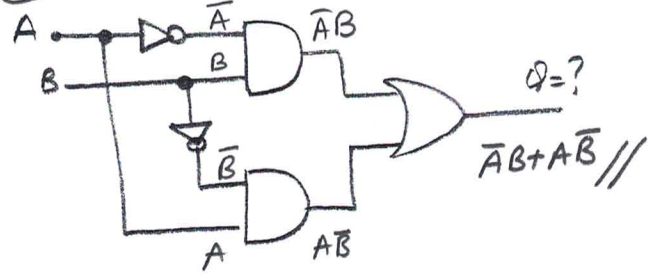


76

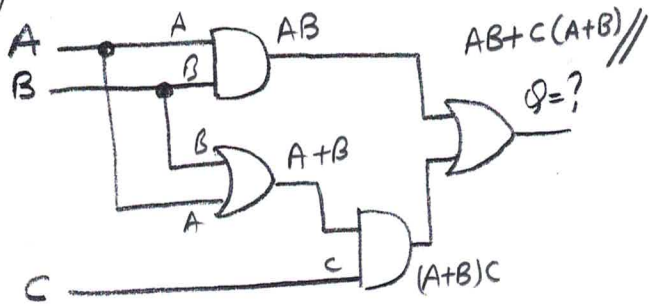


77

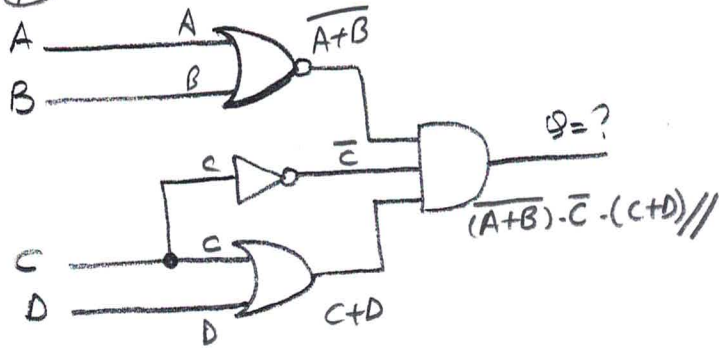


78

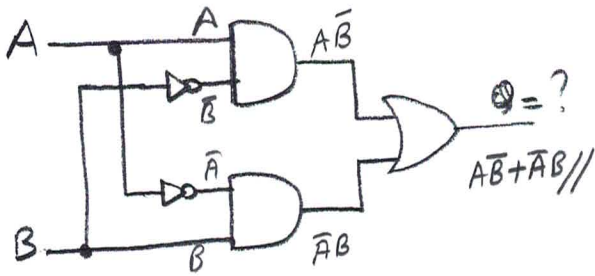


79

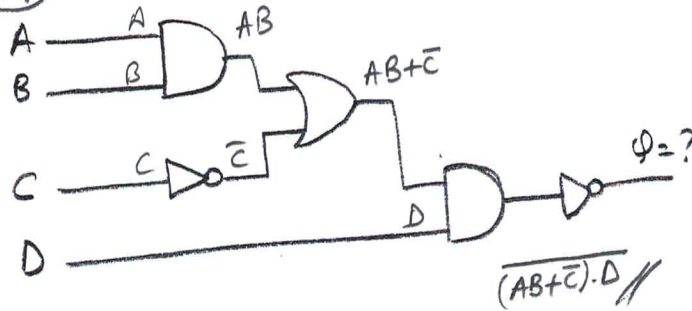


80

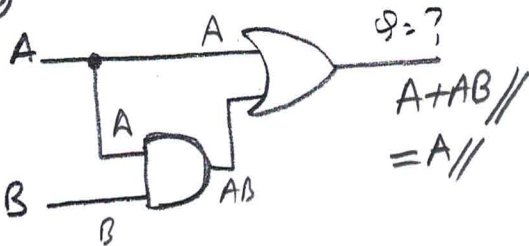

81

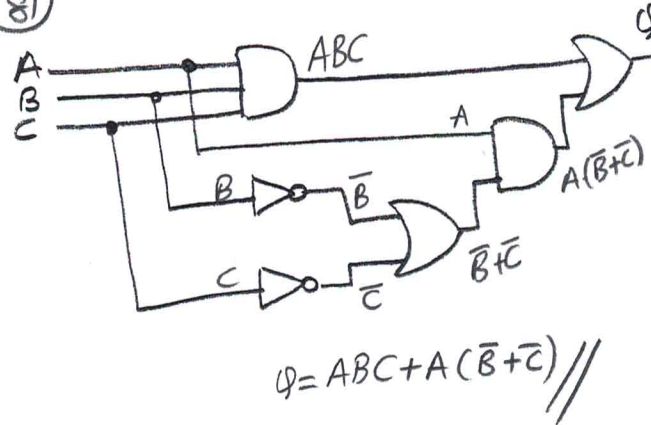


82

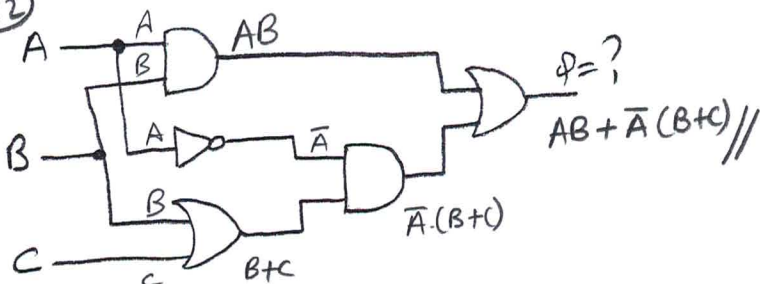


Aşağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz.


(83)

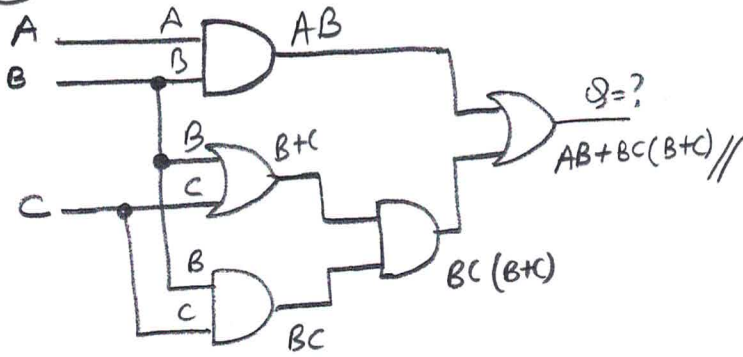


(84)

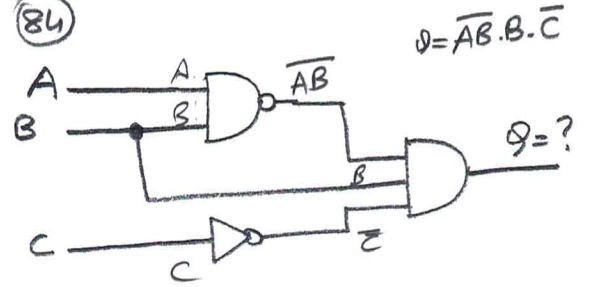


(85)

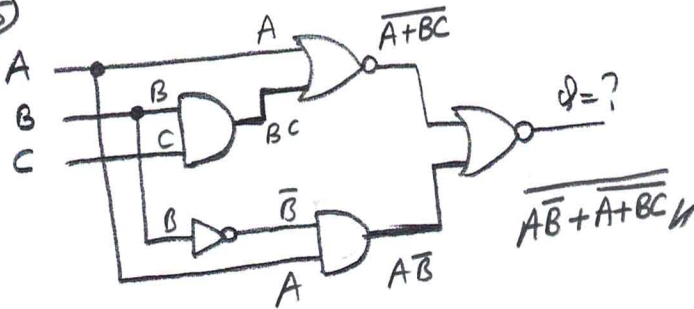


(86)

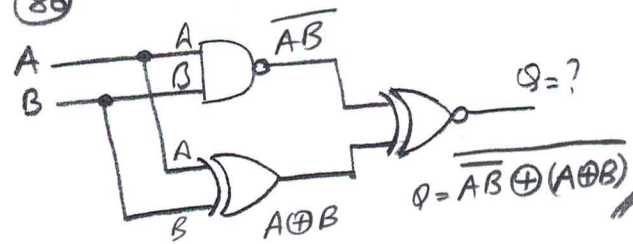


(87)

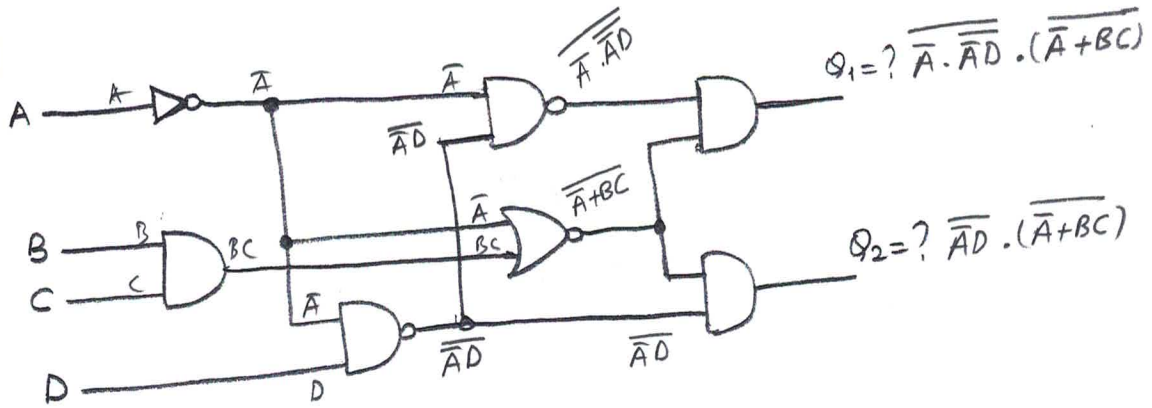

(88)





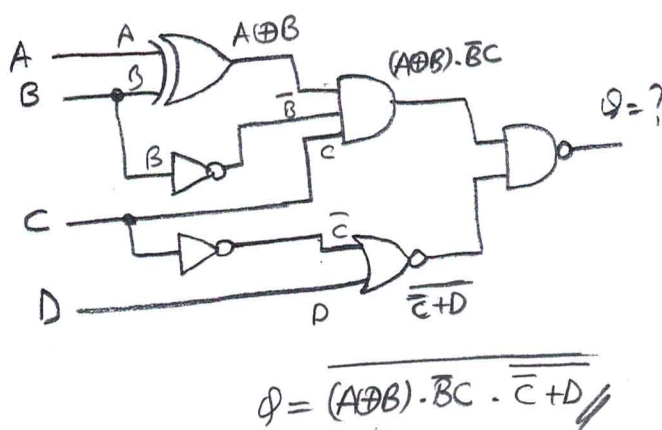


(89)

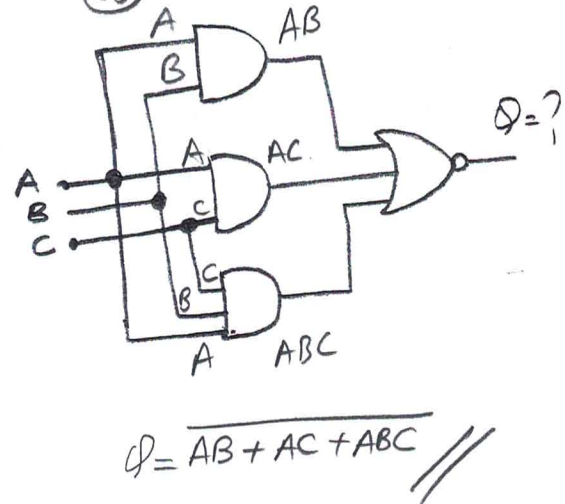




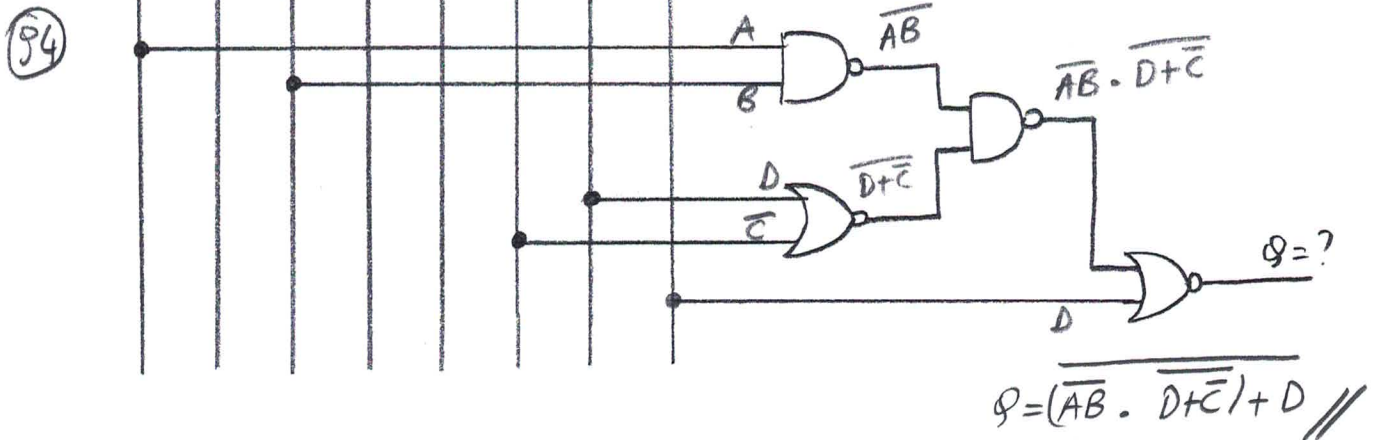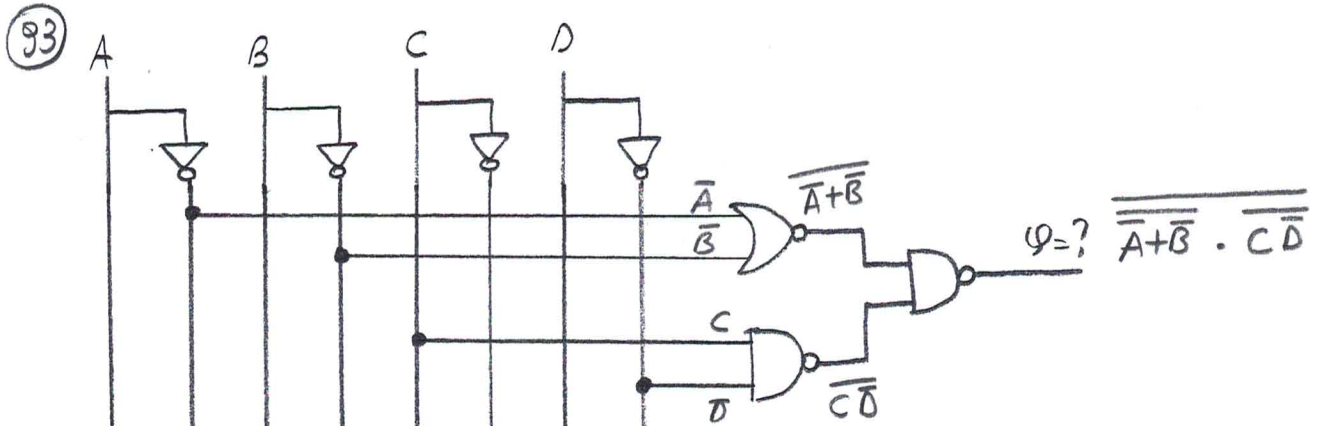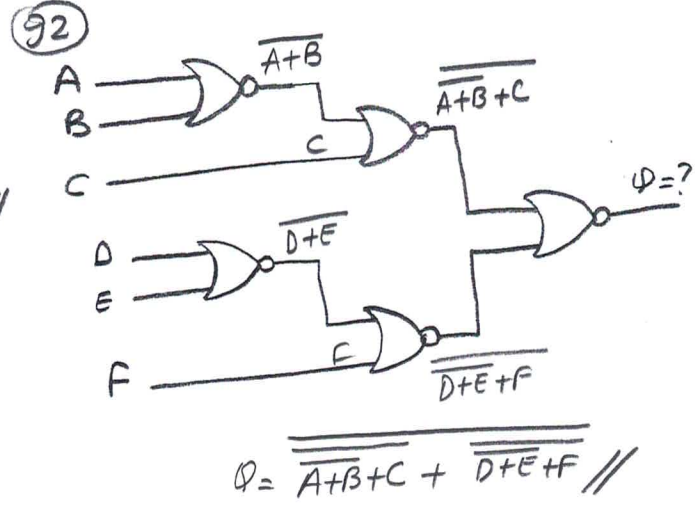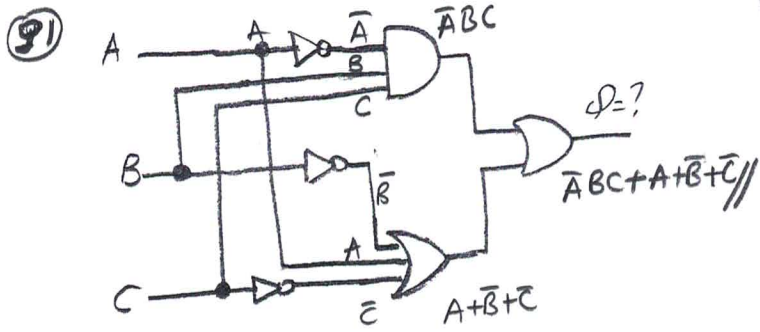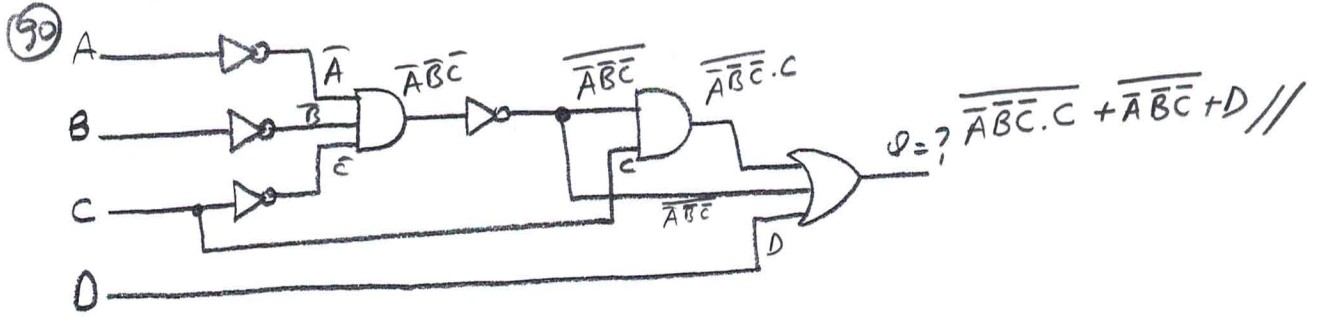Asağıdaki lojik devrelerin çıkış ifadelerini bulunuz.




Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini bulunuz.


95

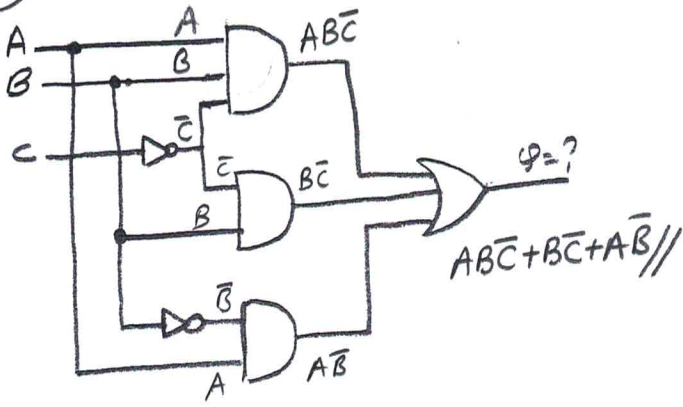


96

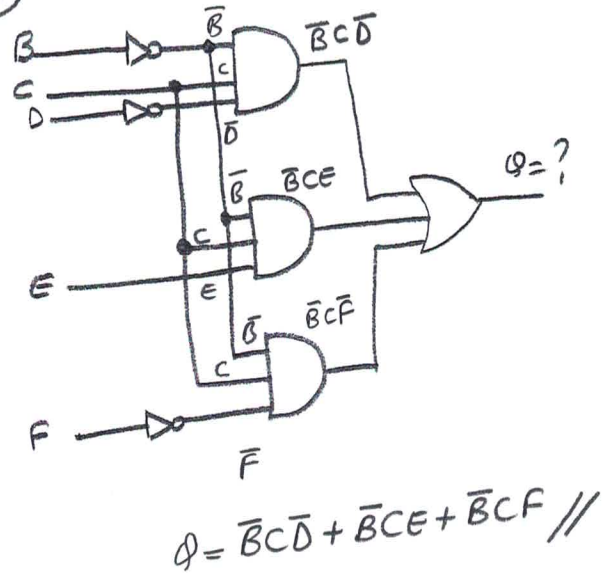


97

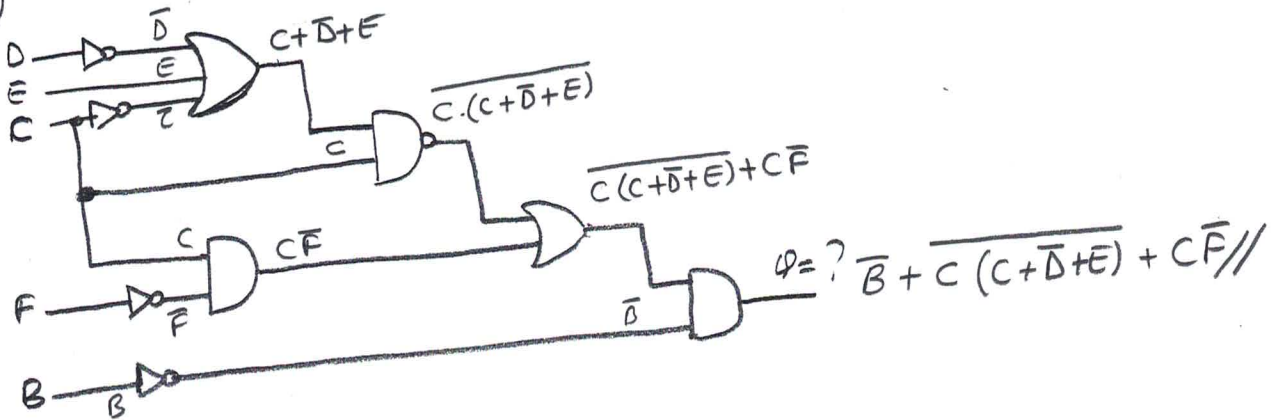

98

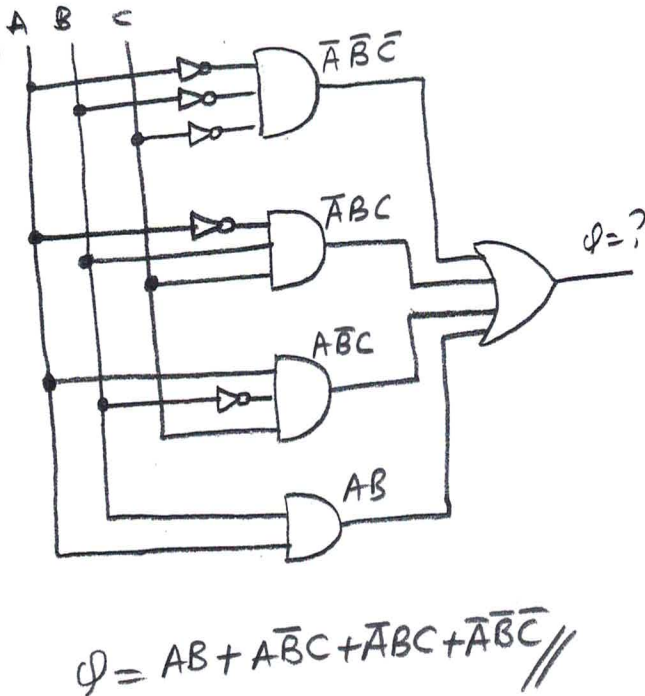


99

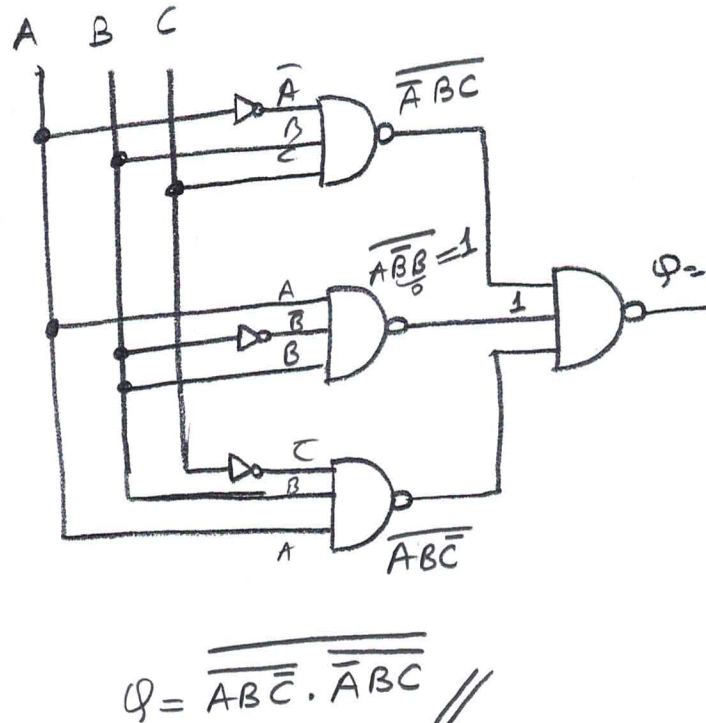


Aşağıdaki lojik devrelerin ifadelerini çıkartınız.

(100)

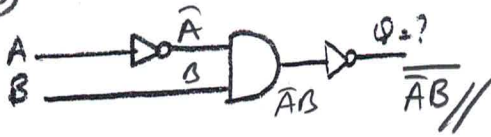

(101)

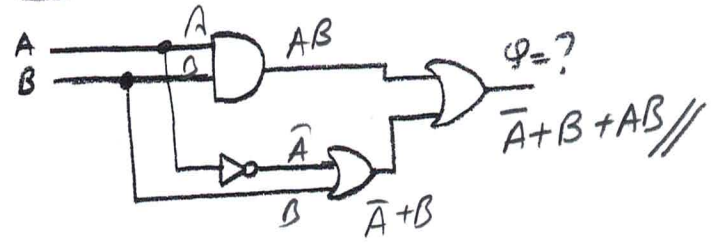

(102)

